
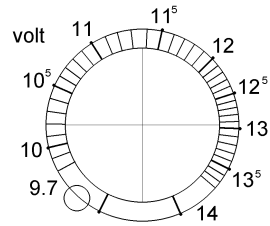
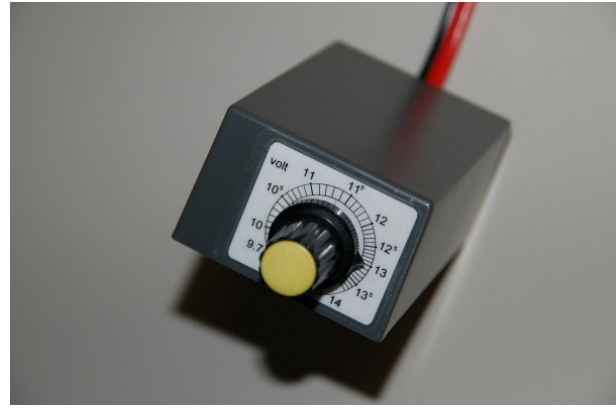


Toegevoegd:

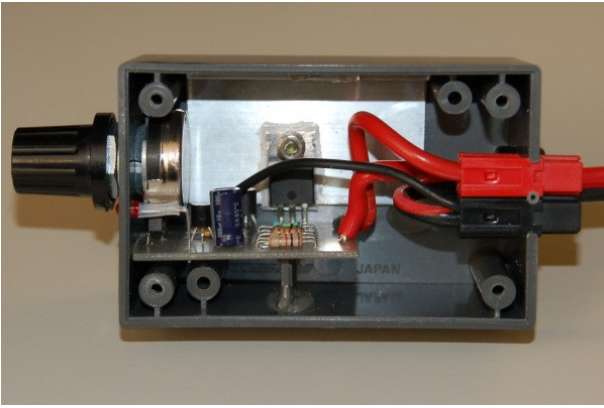

Zo zou je het kunnen bouwen, met een mooi schaalte. Het schaalte hiernaast is een voorbeeld. Door de verschillende potentiometers zal je eerst moeten calibreren.

TIP:

Je kunt deze schakelaar ook toepassen in de auto om een apparaat alleen te schakelen tijdens het draaien van de motor. Stel de spanning in op 13,2 volt. De spanning is namelijk tijdens het laden, bij het draaien van de motor, hoger en lager als deze stil staat.

73 Jeroen Slagboom, PE1MWB